



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

**LABORATORIO DE ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS**

ING. ADRIAN ULISES MERCADO MARTÍNEZ

GRUPO 4

PRÁCTICA 6: Secuenciador básico

CUENCA PALACIOS ISRAEL

GARCÍA LAZCANO CARLOS DAVID

OBJETIVO.

Familiarizar al alumno en el conocimiento del secuenciador básico, el cual es una parte fundamental del procesador.

INTRODUCCIÓN

Para el diseño de los módulos de control de una computadora se requieren máquinas de estados que sean capaces de ejecutar algoritmos más complejos. Haciendo modificaciones y agregando componentes a la variante del direccionamiento implícito se pueden crear máquinas de estados que efectúen cartas ASM con llamadas a subrutinas, estructuras DO WHILE, iteraciones tipo FOR, entre otras. Los dispositivos que son capaces de efectuar este tipo de operaciones son llamados secuenciadores.

La figura 4.1 muestra el diagrama de bloques de un secuenciador básico. Como puede observar en el diagrama, la dirección del estado siguiente, dada por el bus Y, puede venir de dos lugares posibles: 1) del registro μPC , ó 2) de la entrada D.

1. El registro de micro-programa (μPC) contiene la dirección del estado presente más uno, es decir, la dirección que se encuentra a la salida del multiplexor es incrementada en una unidad y cargada en este registro en el siguiente ciclo de reloj.
2. En la entrada D se introduce una dirección de salto. Esta dirección puede venir de tres lugares diferentes: del campo de liga, del registro de transformación o del registro de interrupciones.

 


Figura 4.1. Diagrama de bloques del secuenciador básico.

El secuenciador cuenta con una lógica interna que se encarga de generar las señales que controlan al multiplexor. Dependiendo de la instrucción dada por las líneas I_1 e I_0 y de la línea \overline{CC} , la lógica es capaz de seleccionar entre la salida del registro μPC o la entrada D. Dicha salida direcciona una memoria que contiene el estado siguiente del algoritmo de la máquina de estados. La lógica interna también genera las líneas \overline{PL} , \overline{MAP} y \overline{VECT} , las

cuales seleccionan unos registros cuyas salidas están conectadas a la entrada D del secuenciador. De esta forma la dirección de salto puede venir de tres lugares distintos. Esta característica se utilizará cuando se diseñe la unidad central de procesos (UCP), como se verá más adelante.

La figura 4.2 muestra las señales de entrada y salida del secuenciador.

 


Figura 4.2. Secuenciador básico.

A continuación se muestran las instrucciones que el secuenciador puede ejecutar y su representación en carta ASM.

INSTRUCCIONES PARA EL SECUENCIADOR

CONTINÚA ©

 



Figura 4.3. Representación en notación ASM de la instrucción continúa.

Figura 4.3. Representación en notación ASM de la instrucción continúa.


En la instrucción continúa la dirección del estado siguiente la proporciona el registro μPC .

SALTO CONDICIONAL (SCO)

 En esta instrucción se revisa el valor de la línea CC, si es igual a uno, la dirección del estado siguiente la proporciona el registro μPC ; si es igual a cero, la dirección del estado siguiente, contenida en el registro seleccionado por PL, ingresa a través de la entrada D.



 La dirección del estado siguiente se obtiene del registro seleccionado por la línea de MAP . Este registro también está conectado a la entrada D. Aquí se introduce una nueva notación de carta ASM: un rombo con varias bifurcaciones. La bifurcación que se elija dependerá del contenido del registro seleccionado por MAP .



INTERRUPCIONES (SCI)

En esta instrucción se revisa el valor de CC , si es igual a uno, la dirección del estado siguiente proviene del registro μ PC; si es igual a cero, la dirección del estado siguiente, contenida en el registro seleccionado por VECT , ingresa a través de la entrada D.

 


Figura 4.6. Representación en notación ASM de la Instrucción SCL.

La lógica interna del secuenciador se construye a partir de la siguiente tabla.

| Entradas | | | Salidas | | | | |
|----------|----|----|----------|----|-----|------|-----------|
| I1 | I0 | CC | Selector | PL | MAP | VECT | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | μ PC |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | μ PC |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Entrada D |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | μ PC |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Entrada D |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Entrada D |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Entrada D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | μ PC |

Tabla. 4.1. Entradas y salidas de la lógica interna del secuenciador.


DESARROLLO.

1. La figura 4.1, muestra el diagrama de bloques de un secuenciador básico. Como se puede observar en el diagrama, la dirección del estado siguiente dada por el bus Y puede venir de dos lugares posibles: 1 del registro μ P C, 2 de la entrada D.

El registro de microprograma contiene la dirección del estado presente más uno, es decir, la dirección que se encuentra a la salida del multiplexor es incrementada en una unidad y cargada en este registro en el siguiente ciclo de reloj.

En la entrada D se introduce una dirección de salto. Esta dirección puede venir de tres lugares diferentes: del campo de liga, del registro de transformación o del registro de interrupción.

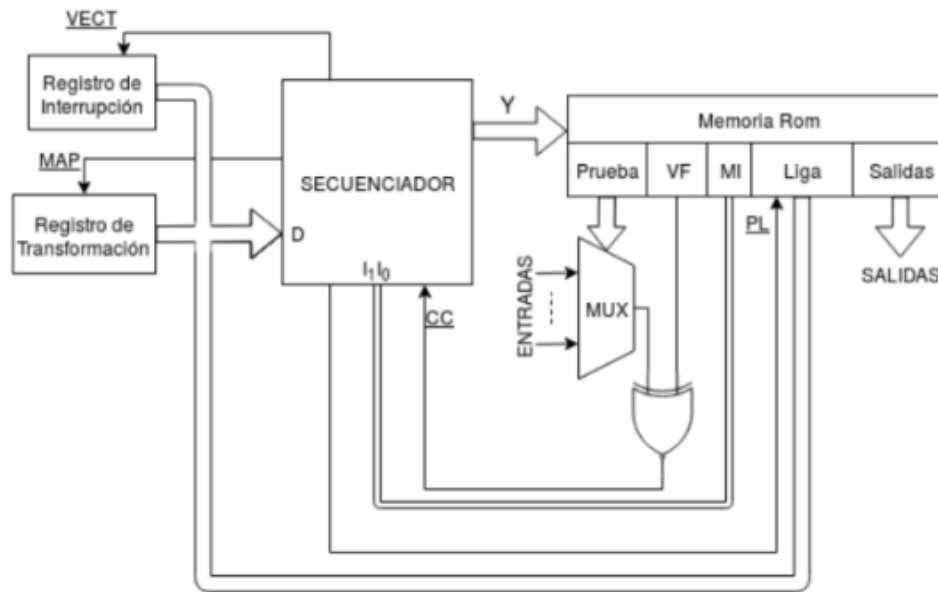2. La figura siguiente, muestra el diagrama de bloques de un secuenciador básico conectado a una memoria.



Construya el secuenciador descrito en el punto 1 y conéctelo a una memoria tal como se muestra en el punto 2, utilizando VHDL y componentes estándares del software de desarrollo. Diseñe la lógica interna para que su secuenciador pueda ejecutar las instrucciones descritas anteriormente. Obtenga el contenido de la memoria de la carta ASM e implemente en su secuenciador. Utilice el simulador para probar su implementación.
ASM:

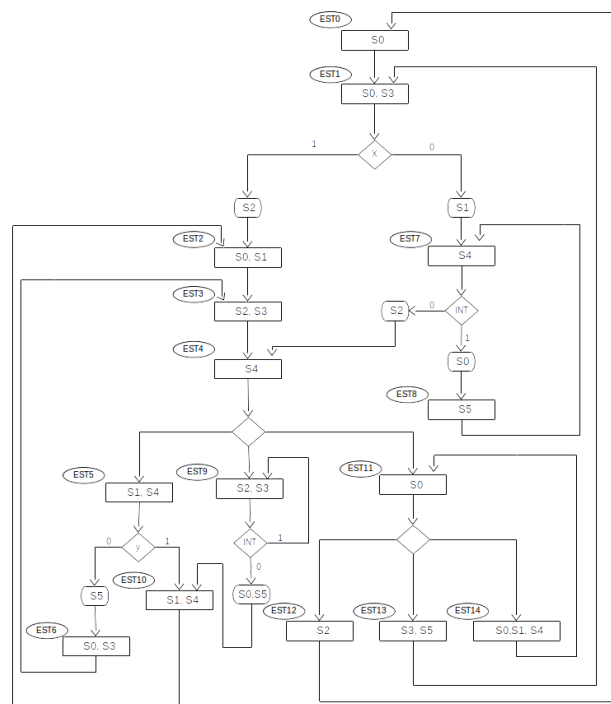


Tabla de verdad:

| direccion | | | | contenido de memoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------|---|----|----|---|------|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--|
| estado presente | | | | prueba | | vf | mi | | liga | | | | salidas verdaderas | | | | | | salidas falsas | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mif:

| addr | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ASCII |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 0 | 100000001000001000001 | 000010111001101001011 | 100000011000011000011 | 100000100001100001100 | 100100100010000010000 | 011011010010010110010 | 100010011001001001001 | 110110111010001010100 | |
| 8 | 10001011100000100000 | 111111000001100101101 | 100010010010010010010 | 100101011000001000001 | 100010000000100000100 | 100010000101000101000 | 100010000010011010011 | | |

Micro pc:

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity micro_pc is

generic(

data_width: natural :=3);

port(

clk: in std_logic;

y_in : in std_logic_vector(data_width-1 downto 0);

y_out :out std_logic_vector (data_width-1 downto 0));

end entity micro_pc;

architecture behavioral of micro_pc is

signal count: integer range 0 to 2**data_width-1 :=0;

begin

process(clk)

begin

if rising_edge(clk) then

count <= to_integer(unsigned(y_in))+1;

end if;

end process;

y_out <= std_logic_vector(to_unsigned(count, y_out'length));

end architecture;

lógica interna:

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

```

entity logica_int is
    port(
        mi : in std_logic_vector(1 downto 0);
        ccn: in std_logic;
        pl : out std_logic;
        mapl: out std_logic;
        vect: out std_logic;
        selector: out std_logic);
end logica_int;

architecture behaviorial of logica_int is
begin
    process(mi, ccn)
    begin
        case mi is
            when "00"=>
                selector <= '0';
                pl <= '1';
                mapl <= '1';
                vect <= '1';
            when "01"=>
                if ccn= '0' then
                    selector <= '0';
                    pl <= '1';
                    mapl <= '1';
                    vect <= '1';
                else
                    selector <= '1';
                    pl <= '0';
                    mapl <= '1';
                    vect <= '1';
                end if;
            when "10"=>
                selector <= '1';
                pl <= '1';
                mapl <= '0';
                vect <= '1';
            when "11"=>
                if ccn= '0' then
                    selector <= '0';
                    pl <= '1';
                    mapl <= '1';
                    vect <= '1';
                else
                    selector <= '1';
                    pl <= '1';
                    mapl <= '1';
                    vect <= '0';
                end if;
            end case;
        end process;
    end architecture;
Secuenciador:

```



```


library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity rom is
    generic(
        data_width: integer :=8;
        addr_length: integer :=3);
    port(
        clk: in std_logic;
        addr: in std_logic_vector(addr_length-1 downto 0);
        data: out std_logic_vector(data_width-1 downto 0));
end entity rom;



architecture behavioral of rom is
    type memory is array(2**addr_length-1 downto 0) of std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
    signal rom_data: memory;
    attribute ram_init_file: string;
    attribute ram_init_file of rom_data : signal is "mifbuenop6.mif";
    signal datum: std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
begin
    process(addr)
    begin
        datum <= rom_data(to_integer(unsigned(addr)));
    end process;


    process (datum, clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            data <= datum;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

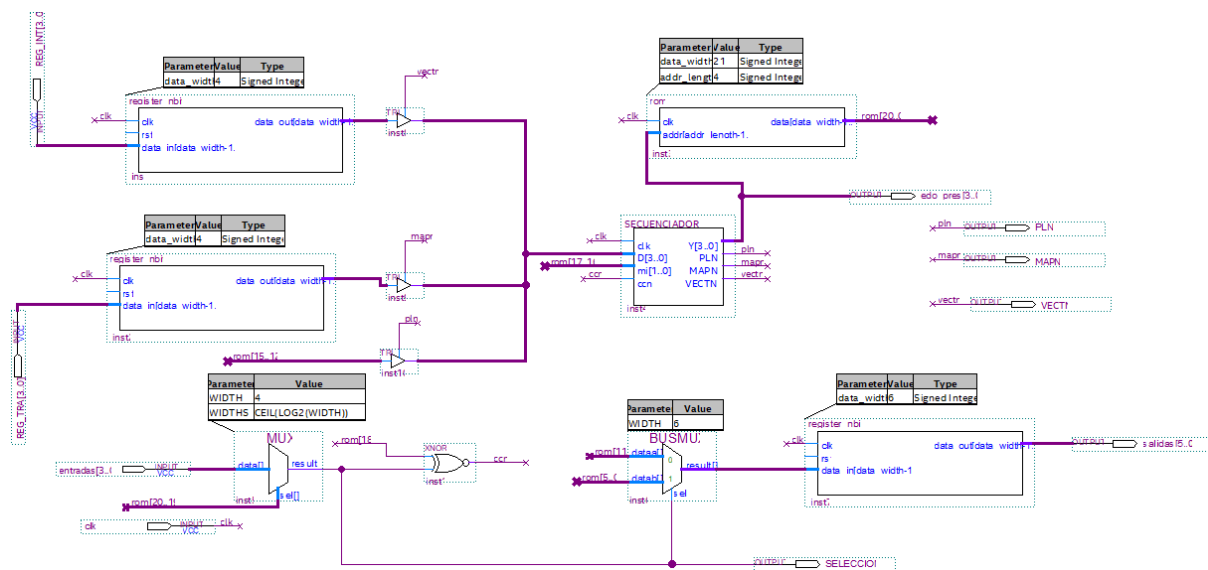

simulación;

  

 

CONCLUSIONES.

Cuenca Palacios Israel:

Para la realización de esta práctica fue un poco tedioso, debido a que se tomaba en cuenta código previamente implementado en prácticas anteriores, además de un error en el diseño que hacía que al momento de simular se saltara varios estados, sólo se hacía medio recorrido, pero por suerte solo era una compuerta la que causaba este comportamiento y se pudo resolver, de esta manera, se pueden ver cada una de las funcionalidades de los saltos condicionales, de transformación y de interrupción, por lo tanto el objetivo de la práctica fue cumplido satisfactoriamente, por el hecho de comprender cómo funciona un secuenciador básico y lo que lo conforman..

García Lazcano Carlos David:

En esta práctica fue necesario tener ideas básicas de lo que es un secuenciador básico, usando esta vez miPc, vectn, pl y mapn para poder usar correctamente cada uno de los elementos para no tener errores, de hacerlas, podemos quemar nuestro secuenciador, aunque sea solo simulado. Para este trabajo se necesitaron cada uno de los códigos previamente usados como base para trabajar, de modo que si habían carencias del concepto, en la implementación quedaron cubiertas. Sin embargo nos aquejaron varios errores que hacían que nuestra simulación no funcionara como se esperaba, es decir, hacían cosas que no debía, se le atribuía errores al mif puesto que se siguió el diseño proporcionado, por suerte el diseño tenía un error en una compuerta xor que debía de ser xnor y con ello se solucionó el error. Por ello se pudo observar el comportamiento del secuenciador, por lo que los objetivos fueron cumplidos.

Equipo:

La implementación fue sencilla, así como la creación del MIF, puesto que contamos con la ayuda del profesor para elaborarla, por lo que los conceptos y la abstracción fueron bien comprendidos, de una manera adecuada, sin dejar de lado unos pequeños errores que obstaculizaron el término de la práctica en un tiempo prolongado extra a lo esperado. Por ello quedamos satisfechos con los resultados de dicha práctica de secuenciador básico.

REFERENCIAS.

(N.d.-a). Unam.Mx. Retrieved November 21, 2022, from

<https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/laboratorio>

[de organizacion y arquitectura de computadoras/2020-2/practicas/practica6_oac.pdf](#)

(N.d.-b). Unam.Mx. Retrieved November 21, 2022, from

[https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/arquitectura_de_computadoras/2021-1/lecciones/Leccion_4_arquitectura_de_computadoras_2021_1.pdf](#)