



**Universidad Nacional  
Autónoma de México  
Facultad de Ingeniería-Ingeniería en  
Computación**

**Práctica No. 6  
Secuenciador básico**

**Profesora: Ayesha Román García**

**Lab. Organización y arquitectura de  
Computadoras**

**Alumnos: Cárdenas Avila Josué David  
Huerta Rodriguez Ivan Ariel  
Valdelamar Tamez Valeria  
14/11/2022**


### Introducción:

En esta práctica diseñaremos un secuenciador básico, una de las estructuras más avanzadas para lo que llevamos del curso, un secuenciador controla todas las señales tanto internas como externas es el cerebro del microprocesador. Recibe la información en forma de combinaciones de bits que decodifica y ejecuta dentro de la unidad de control. En este ejercicio se ensambla uno para posteriormente poner a prueba su funcionamiento.

### Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento del secuenciador básico, el cual es una parte fundamental del procesador.

### Desarrollo:

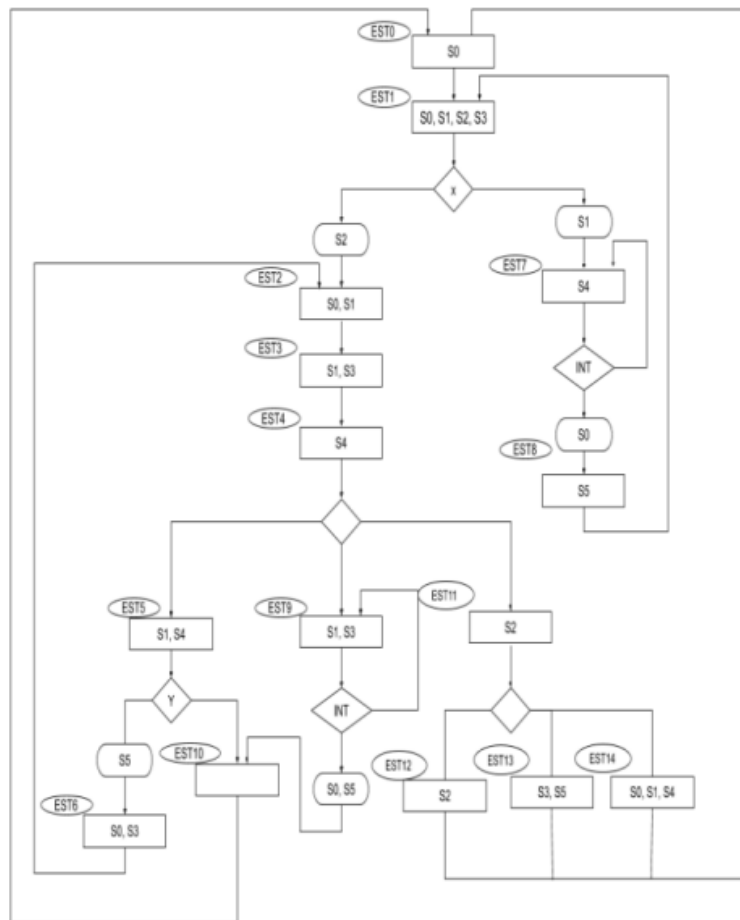

Basándonos en la carta ASM lo que haremos será determinar el tamaño de la memoria:

Estados: 15 Entradas: 4 Salidas: 6

$N=4$

$M=2+1+2+4+6+6$

$2^4 \cdot 20 = 320$

### Prueba

X=00

Y=01

Int=10

Qaux=11

**MI**

00 Paso contiguo

01 Salto condicional  
 10 Salto de transición  
 11 Salto de Interrupción

### Estados

Est0=00, Est1=01, Est2=10...

Est14=1110

### Tabla Verdad

Dirección				Contenido																				
Edo. Presente				Prueb a		V F	MI		Liga				SF						SV					
P3	P2	P1	P0	K 2	K1				P3	P2	P1	P0	s5	s4	S3	S2	S1	S0	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1

Similar a prácticas anteriores, lo primero que haremos será el registro, aquí recibiremos el valor del reloj y de reset, si el valor de reset se encuentra en cero no podremos avanzar al siguiente estado, pero una vez que el reset se encuentre en uno podremos avanzar al estado N dependiendo del valor que tengamos en las entradas.

```

Library IEEE;
Library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity registroIns is
  Port ( clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        data_in : in std_logic_vector (1 downto 0);
        data_out : out std_logic_vector (1 downto 0);
        ena:in std_logic);
end registroIns;

architecture Behavioral of registroIns is

  signal internal_value : std_logic_vector (1 downto 0) := B"00";
  constant alta_impedancia: std_logic_vector (1 downto 0) := "ZZ";
  constant zero: std_logic_vector (1 downto 0) := B"00";

  begin
    process (clk, reset, data_in)
    begin
      if reset = '0' then
        internal_value <= zero;
      elsif rising_edge (clk) then
        internal_value <= data_in;
      end if;
    end process;

    process (internal_value,ena)
    begin
      if ena = '1' then
        data_out <= alta_impedancia;
      else
        data_out <= internal_value;
      end if ;
    end process;
  end Behavioral;

```

Posteriormente haremos una estructura llamada incrementador, la cual nos ayudará a pasar del estado n al estado n más uno, esto nos permitirá hacer pasos continuos.

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity incrementador is
  Port (Estado : in std_logic_vector (3 downto 0);
        sal: out std_logic_vector (3 downto 0));
end incrementador;

architecture Behavioral of incrementador is
  begin
    process (Estado)
    begin
      sal<= Estado + 1;
    end process;
  end Behavioral;

```

Mediante el contador vamos a seleccionar si se hará un paso contiguo para incrementar n o en caso de ser un salto, seleccionar el valor de la liga a la que hará el salto,

---

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mux_contador is
    Port ( sel : in std_logic; --seleccionar si es n+1 o p
          E0 : in std_logic_vector (3 downto 0); ---N+1 O INCREMENTADOR
          E1 : in std_logic_vector (3 downto 0); ---liga
          salida : out std_logic_vector (3 downto 0)); --salida mux
end mux_contador;

architecture Behavioral of mux_contador is
BEGIN
    PROCESS (sel, E0, E1)
    BEGIN
        IF sel = '0' then
            salida <= E0;
        elsif sel = '1' then
            salida <= E1;
        end if ;
    end process;
end Behavioral;

```

Como última parte de este segmento tenemos la lógica, esta entidad nos permite determinar que va a activar el multiplexor y en consecuencia a esto mostrar la salida.

---

```

Library IEEE;
Library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity logica is
port (instruccion: in std_logic_vector (1 downto 0);
      ncc: in std_logic;
      selector: out std_logic;
      npl: out std_logic;
      nmap: out std_logic;
      nvect: out std_logic);
end logica;

architecture Behavioral of logica is
begin
    process (instruccion, ncc)
    begin
        begin
            if instruccion = "00" then
                selector <= '0';
                npl <= '1';
                nmap <= '1';
                nvect <= '1';
            elsif instruccion = "01" then
                if ncc='0' then
                    selector <= '1';
                else selector <= '0';
                end if ;

                npl <= '0';
                nmap <= '1';
                nvect <= '1';
            elsif instruccion = "10" then
                selector <= '1';
                npl <= '1';
                nmap <= '0';
                nvect <= '1';
            elsif instruccion = "11" then
                if ncc='0' then
                    selector <= '1';
                else selector <= '0';
                end if ;
            end if ;
        end
    end process;
end Behavioral;


```

```

        npl <= '1';
        nmap <= '1';
        nvect <= '0';
    end if ;
end process;
end behavioral;

```

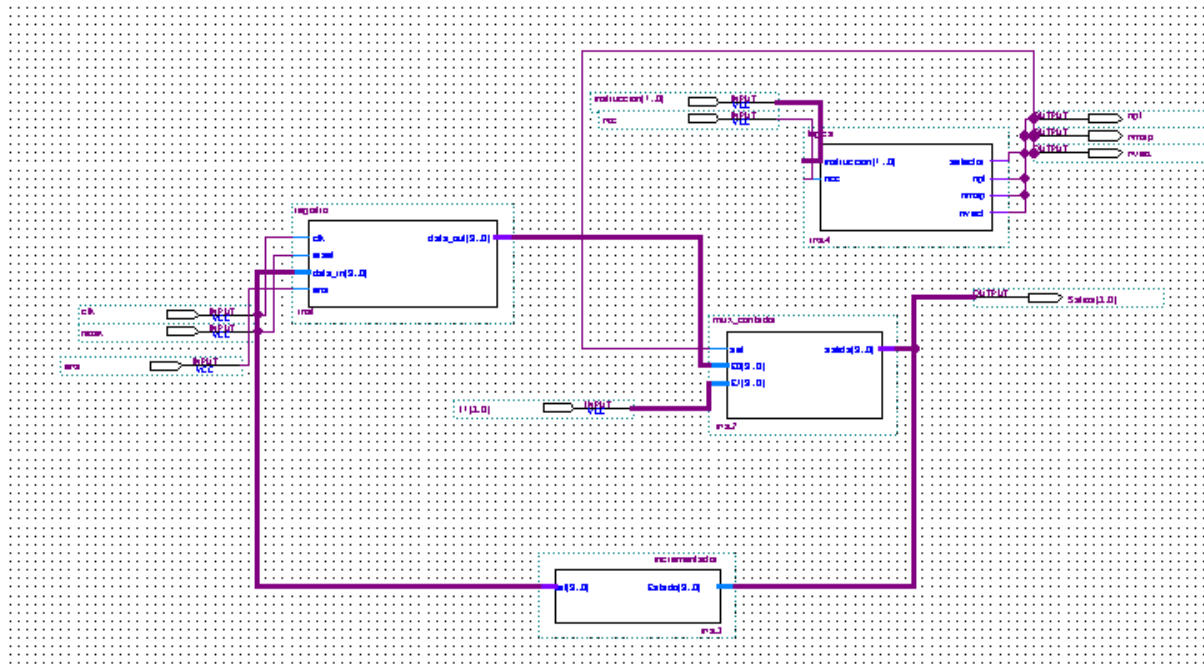Todo lo anterior representa un segmento de nuestro secuenciador final y similar al de la práctica anterior tendría la siguiente estructura:



Una vez teniendo esta parte del programa lo que haremos será programar la memoria, divisor, mux entrada, mux salida y registros faltantes.

Comenzaremos por lo tanto con la memoria, esta entidad recibe el valor obtenido previamente en decimal y a partir de él determina el valor de la liga.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity memoria is
port( dir: in std_logic_vector(3 downto 0);
      data: out std_logic_vector(20 downto 0));
end memoria;

architecture behavior of memoria is
    type mem is array (0 to 14) of std_logic_vector(20 downto 0);
    signal s: mem;

    begin
        -- p      vf  mi      L      sf      sv
        s(0) <= "11"&"0"&"00"&"0000"&"000001"&"000001";
        s(1) <= "00"&"1"&"01"&"0111"&"001111"&"001111";
        s(2) <= "11"&"0"&"00"&"0000"&"000011"&"000011";
        s(3) <= "11"&"0"&"00"&"0000"&"001010"&"001010";
        s(4) <= "11"&"0"&"10"&"0000"&"010000"&"010000";
        s(5) <= "01"&"1"&"01"&"1010"&"110010"&"010010";
        s(6) <= "11"&"0"&"01"&"0010"&"001001"&"001001";
        s(7) <= "10"&"1"&"11"&"0000"&"010001"&"010000";
        s(8) <= "11"&"0"&"01"&"0001"&"100000"&"100000";
        s(9) <= "10"&"0"&"11"&"0000"&"001010"&"101011";
        s(10) <= "11"&"0"&"01"&"0000"&"000000"&"000000";
        s(11) <= "11"&"0"&"10"&"0000"&"000100"&"000100";
        s(12) <= "11"&"0"&"01"&"0000"&"000100"&"000100";
        s(13) <= "11"&"0"&"01"&"0000"&"101000"&"101000";
        s(14) <= "11"&"0"&"01"&"0000"&"010011"&"010011";

        process(dir)
        begin
            data <= s(conv_integer(unsigned(dir)));
        end process;
    end behavior;

```

Ahora creamos el divisor, esta entidad cumple la función de separar los bits de la salida de los bits de la liga, esto con la finalidad de poder diferenciarlos con mayor facilidad al simular.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity divisor is
port( entrada: in std_logic_vector(20 downto 0);
      prueba: out std_logic_vector(1 downto 0);--prueba
      liga: out std_logic_vector(3 downto 0);--liga
      vf: out std_logic; ----- vf
      instruccion: out std_logic_vector(1 downto 0);--MI
      sf: out std_logic_vector(5 downto 0);---salidas falsas
      sv: out std_logic_vector(5 downto 0));---salida verdaderas
end divisor;

architecture behavior of divisor is
begin
    process(entrada)
    begin
        sv <= entrada(5 downto 0);
        sf <= entrada( 11 downto 6 );
        liga <= entrada(15 downto 12);
        instruccion <= entrada(17 downto 16);
        vf <= entrada(18);
        prueba <= entrada(20 downto 19);
    end process;
end behavior;

```

Mediante una entidad llamada multiplexor de prueba vamos a seleccionar si nuestras pruebas fueron activadas o no, si se da el caso de que se activen vamos a

mandar el valor a la siguiente instancia como un uno o un cero y dependiendo de ese valor veremos qué entradas son falsas y cuáles verdaderas.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux_entrada is
Port( p: in std_logic_vector(1 downto 0);
      x: in std_logic;
      y: in std_logic;
      int: in std_logic;
      qaux: in std_logic;
      VoF: out std_logic);
end mux_entrada;

architecture behavior of mux_entrada is
begin
  process(p,x,y,int)
  begin
    if p = "00" then --x
      VoF <= x;
    elsif p = "01" then --y
      VoF <= y;
    elsif p = "10" then --int
      VoF <= int;
    elsif p = "11" then --
      VoF <= qaux;
    end if;
  end process;
end behavior;
```

Lo siguiente que tendríamos es un multiplexor para las salidas falsas y verdaderas, si obtenemos un valor cero de la prueba veremos las salidas falsas en la simulación pero si el valor es uno veremos las salidas verdaderas.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux_sal is
Port( seleccion: in std_logic;
      sf: in std_logic_vector(5 downto 0);
      sv: in std_logic_vector(5 downto 0);
      salida: out std_logic_vector(5 downto 0));
end mux_sal;

architecture behavior of mux_sal is
begin
  process(seleccion,sf,sv)
  begin
    if seleccion = '0' then
      salida <= sv;
    elsif seleccion = '1' then
      salida <= sf;
    end if;
  end process;
end behavior;
```

Finalmente tenemos unas entidades que sirven para los registros de entrada, vf y salidas.



```

library IEEE;
Library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

3 entity registroIns is
3   Port ( clk : in std_logic;
         reset : in std_logic;
         data_in : in std_logic_vector (1 downto 0);
         data_out : out std_logic_vector (1 downto 0);
         ena:in std_logic);
-
-   end registroIns;
-
3 architecture Behavioral of registroIns is
-
-   signal internal_value : std_logic_vector (1 downto 0) := B"00";
-   constant alta_impedancia: std_logic_vector (1 downto 0) := "ZZ";
-   constant zero: std_logic_vector (1 downto 0) := B"00";
-
-   begin
-   process (clk, reset, data_in)
-   begin
-       if reset = '0' then
-           internal_value <= zero;
-       elsif rising_edge (clk) then
-           internal_value <= data_in;
-       end if;
-   end process;
-
-   process (internal_value,ena)
-   begin
-       if ena = '1' then |
-           data_out <= alta_impedancia;
-       else
-           data_out <= internal_value;
-       end if ;
-   end process;
- end Behavioral;

```

```

library IEEE;
Library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity registroVF is
Port ( clk : in std_logic;
      reset : in std_logic;
      data_in : in std_logic;
      data_out : out std_logic;
      ena:in std_logic);

end registroVF;

architecture Behavioral of registroVF is

    signal internal_value : std_logic := '0';
    constant alta_impedancia: std_logic := 'Z';
    constant zero: std_logic := '0';

begin
    process (clk, reset, data_in)
    begin
        if reset = '0' then
            internal_value <= zero;
        elsif rising_edge (clk) then
            internal_value <= data_in;
        end if;
    end process;

    process (internal_value,ena)
    begin
        if ena ='1' then
            data_out <= alta_impedancia;
        else
            data_out <= internal_value;
        end if ;
    end process;
end Behavioral;

```

```

library IEEE;
Library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity registrosal is
Port ( clk : in std_logic;
      reset : in std_logic;
      data_in : in std_logic_vector (5 downto 0);
      data_out : out std_logic_vector (5 downto 0);
      ena:in std_logic);

end registrosal;

architecture Behavioral of registrosal is




    signal internal_value : std_logic_vector (5 downto 0) := B"000000";
    constant alta_impedancia: std_logic_vector (5 downto 0) := "ZZZZZZ";
    constant zero: std_logic_vector (5 downto 0) := B"000000";


begin
    process (clk, reset, data_in)
    begin
        if reset = '0' then
            internal_value <= zero;
        elsif rising_edge (clk) then
            internal_value <= data_in;
        end if;
    end process;

    process (internal_value,ena)
    begin
        if ena ='1' then
            data_out <= alta_impedancia;
        else
            data_out <= internal_value;
        end if ;
    end process;
end Behavioral;


```

 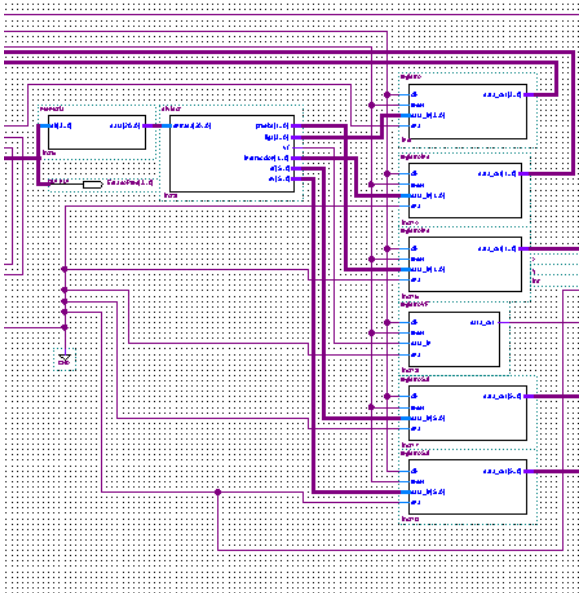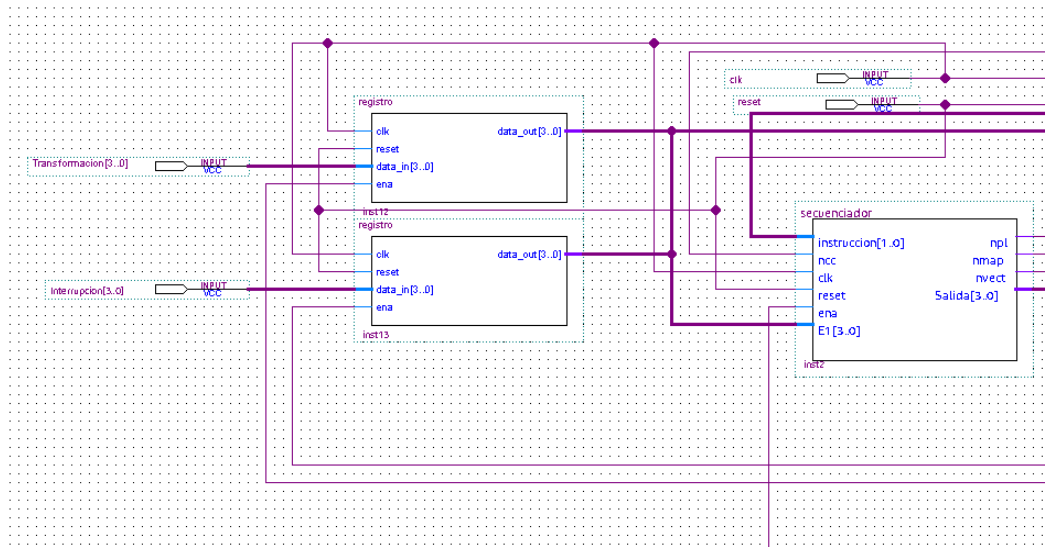Finalmente tendríamos que unir las instancias resultando en lo siguiente:



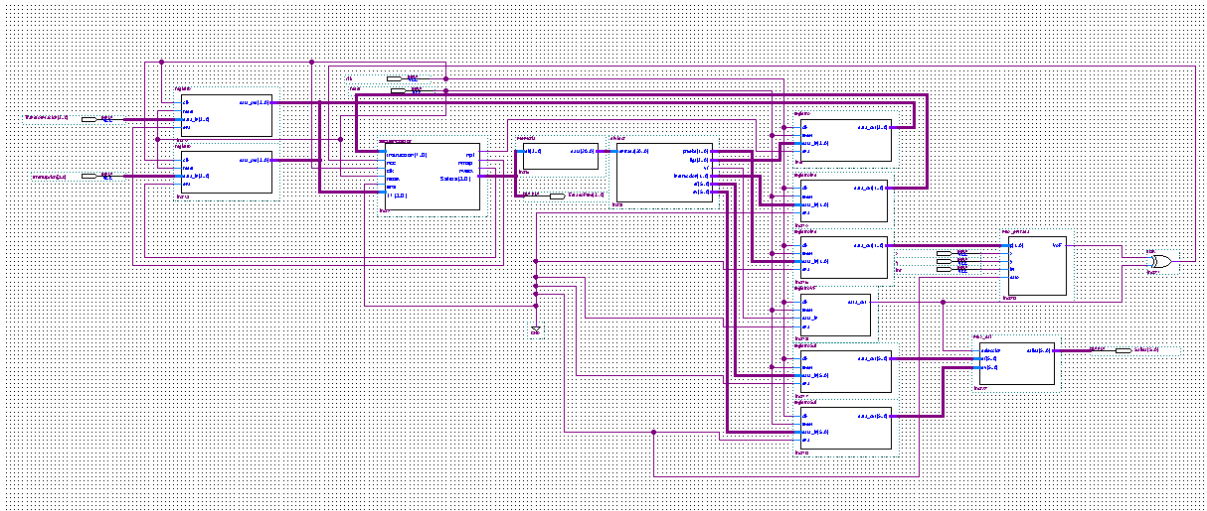

 Finalmente al simular obtendremos los siguientes resultados:



## Conclusiones:

### Cárdenas Avila Josué David:

Mediante esta práctica pudimos estudiar el comportamiento de los secuenciadores básicos y su estructura con el fin de analizar cada una de ellas para poderlas comprender y posteriormente plasmar en la simulación de nuestro ejercicio práctico, es por ello que los objetivos han logrado ser concluidos de forma exitosa.

### Huerta Rodríguez Iván Ariel:

Se entiende cómo funcionan los secuenciadores básicos a través de la simulación, además de la importancia de su uso y se logró culminar el entendimiento de lo que se vio en teoría.

### Valdelamar Tamez Valeria:

Al realizar esta práctica pudimos comprender lo que es el comportamiento de los secuenciadores básicos, con ello se realizó un ejercicio donde pudimos poner a prueba los conocimientos adquiridos.

## Referencias:

<http://dea.unsj.edu.ar/mp1/APUNTES/Catedra%20Modos%20de%20Direccionamiento.pdf>

<https://www.infor.uva.es/~bastida/OC/modos.pdf>

<https://hopelchen.tecnm.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r100112.PDF>